
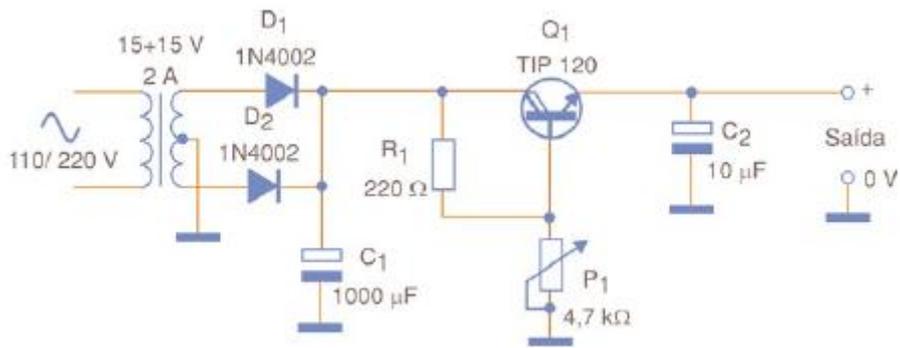


Fonte variável de 0 a 12 V, que pode fornecer correntes de até 2 A.

O circuito

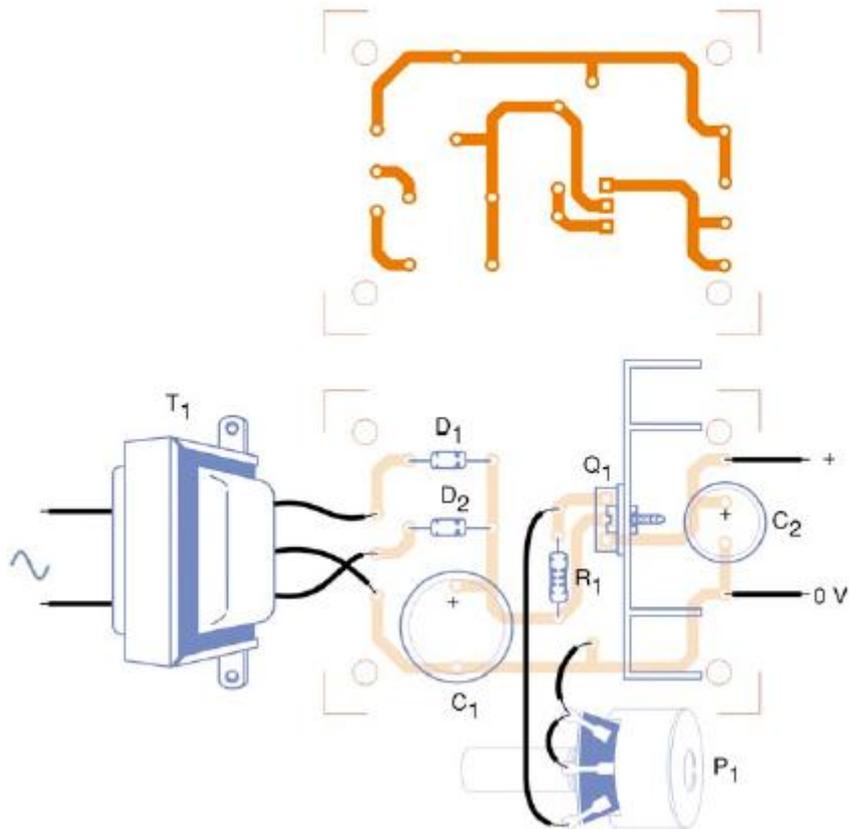

Sugestão da placa de circuito impresso para a montagem dessa fonte



Fonte: Mecatônica Atual

Visite: www.mutcom.no.comunidades.net e <http://mutcom.lojaintegrada.com.br/>