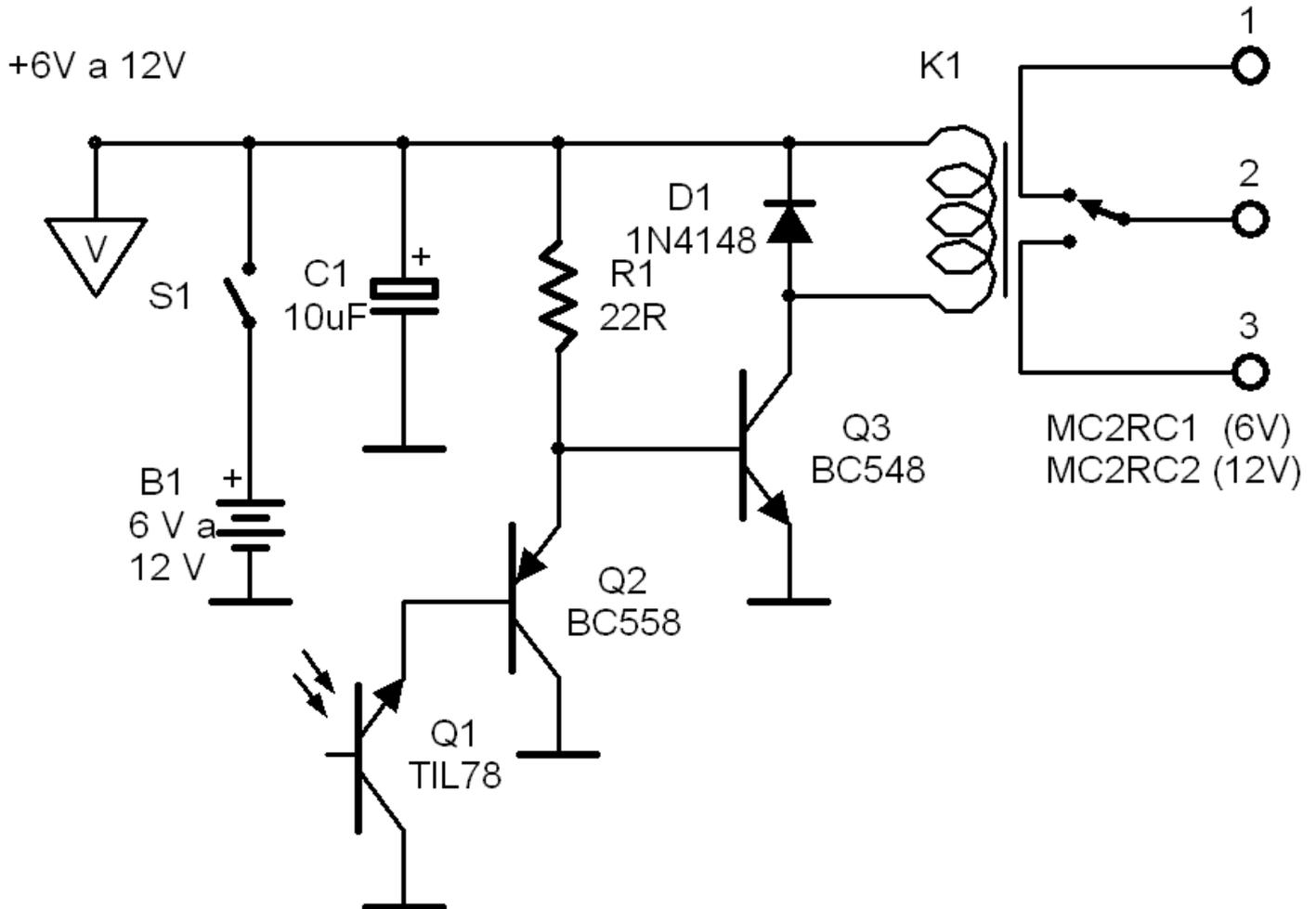


Foto-Relé Transistorizado

O disparo ocorre pela incidência de luz no foto-transistor que pode ser de qualquer tipo. O relé é do tipo sensível para 6 ou 12 V, conforme a tensão de alimentação. O MC2RC1 é um relé para 6 V e MC2RC2 é uma relé para 12 V, são tipos compactos sugeridos nesta aplicação.



Fonte: Prof. Carlos Alberto Rosa