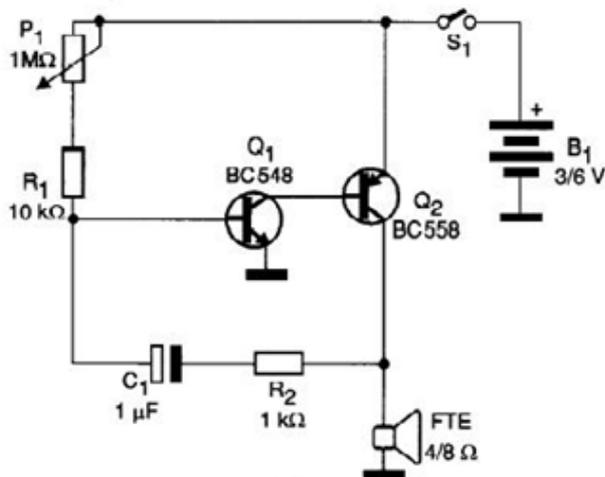


# METRÔNOMO


O Metrônomo, mostrado na **figura 1**, pode servir para marcar o ritmo de corridas, exercícios físicos ou no aprendizado de instrumentos musicais. Sua alimentação pode ser feita com pilhas pequenas e ele pode ser montado numa pequena caixa plástica, o que o torna totalmente portátil. A frequência dos pulsos produzidos no pequeno alto-falante depende do ajuste de  $P_1$  e do valor de  $C_1$ .

Para uma alimentação com tensão maior e portanto maior potência de saída (9 a 12 V), troque o transistor  $Q_2$  por um BD136 e monte-o num pequeno radiador de calor.



**Figura 1**

Na **figura 2** temos uma sugestão de placa de circuito impresso para a montagem deste metrônomo. Para modificar a faixa de valores das batidas, altere  $C_1$  na faixa de 220 nF a 10 μF.

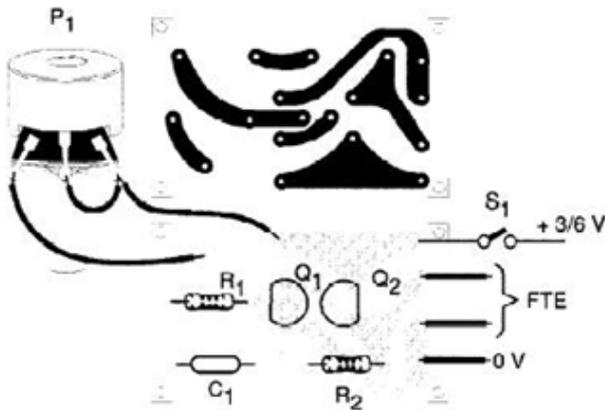

**Figura 2**

Autor: Newton C. Braga

## Lista de Material:

- $Q_1$  - BC548 ou equivalente - transistor NPN de uso geral
- $Q_2$  - BC558 ou equivalente - transistor PNP de uso geral
- $P_1$  - 1 M ohms - potenciômetro
- FTE - 4 ou 8 ohms - alto-falante de 5 a 10 cm
- $R_1$  - 10 k ohms x 1/8 W - resistor - marrom, preto, laranja
- $R_2$  - 1 k ohms x 1/8 W - resistor - marrom, preto, vermelho
- $S_1$  - Interruptor simples
- $B_1$  - 3 ou 6 V - 2 ou 4 pilhas pequenas
- Diversos: placa de circuito impresso, suporte de pilhas, caixa para montagem, botão para o potenciômetro, fios, solda, etc.


## INFORMAÇÃO

TIP645/646/647

Transistores PNP Darlington de Potência em invólucro metálico TO-3- corrente de 10 A.

TIP645/TIP646/TIP647

Transistores PNP Darlington de Potência

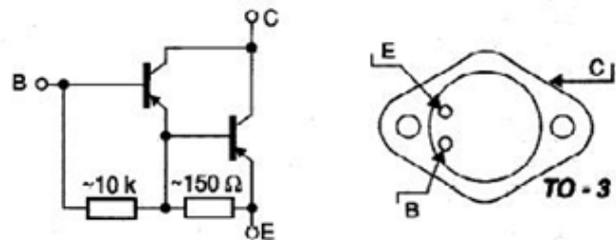

Características	TIP645	TIP646	TIP647	
$V_{CB}$	-60	-80	-100	V
$V_{CE}$	-60	-80	-100	V
$V_{BE}$	-5	-5	-5	V
$I_C$	-10	-10	-10	A
$I_b$	-0,5	-0,5	-0,5	A
$P_{tot}$	175	175	175	W
$h_{FE}$				
( $V_{CE} = 4 V / I_C = 5 A$ )	1.000	1.000	1.000	